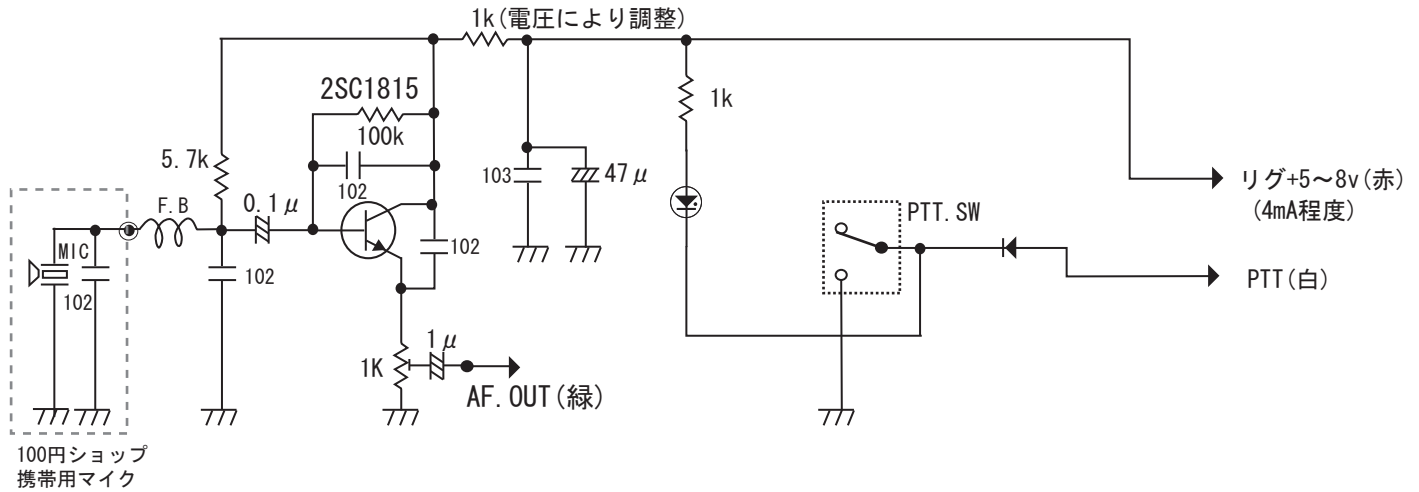


# ■テスト用に便利なマイクアンプ




●上記の回路図に誤りがあるかも知れませんがご了承ください。



## ●YAESU 8p用

赤 : MIC  
透明 : GND ] ペア

赤 : +13V  
黒 : PTT ] 単線

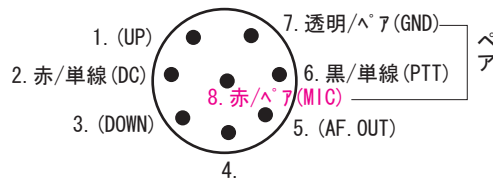

## ●TRIO 8p用

赤 : MIC  
透明 : GND ] ペア

赤 : +13V  
黒 : PTT ] 単線

